

第 24 章 : 非正弦波交流

24.6 ひずみ波交流電力

キーワード : ひずみ波交流電力

学習目標 : ひずみ波の交流電力を求めることができる。

1

24 非正弦波交流

24.6 ひずみ波交流電力

【復習】(単相)交流電力

$$e(t) = E_m \sin(\omega t + \theta_n)$$

$$i(t) = I_m \sin(\omega t + \theta_n - \varphi)$$

$$|E| = \frac{E_m}{\sqrt{2}}$$

$$\text{瞬時電力 } p = i \cdot e \text{ [W]}$$

$$\text{有効電力 } P = \frac{1}{T} \int_0^T p \, dt = |I||E| \cos \varphi \text{ [W]}$$

$$|I| = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$$

$$\text{無効電力 } P_r = |I||E| \sin \varphi \text{ [Var]}$$

$$\text{皮相電力 } P_a = |I||E| \text{ [VA]}$$

$$\text{力率 } \cos \varphi = \frac{P}{P_a}$$

2

ひずみ波交流電力

$$e = E_0 + \sum_{n=1}^{\infty} E_{mn} \sin(n\omega t + \theta_n)$$

$$i = I_0 + \sum_{n=1}^{\infty} I_{mn} \sin(n\omega t + \theta_n - \varphi_n)$$

瞬時電力

$$p = i \cdot e$$

$$= E_0 I_0 + \sum_{n=1}^{\infty} E_{mn} I_{mn} \sin(n\omega t + \theta_n) \sin(n\omega t + \theta_n - \varphi_n)$$

$$+ \sum_{n=1}^{\infty} \{E_0 I_{mn} \sin(n\omega t + \theta_n - \varphi_n) + I_0 E_{mn} \sin(n\omega t + \theta_n)\}$$

$$+ \sum_{\substack{n=1 \\ n \neq k}}^{\infty} \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq n}}^{\infty} E_{mn} I_{mk} \sin(n\omega t + \theta_n) \sin(k\omega t + \theta_k - \varphi_k)$$

3

有効電力

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T p \, dt$$

$$= \frac{1}{T} \int_0^T E_0 I_0 dt + \frac{1}{T} \int_0^T \sum_{n=1}^{\infty} E_{mn} I_{mn} \sin(n\omega t + \theta_n) \sin(n\omega t + \theta_n - \varphi_n) dt$$

$$= E_0 I_0 + \frac{\sum_{n=1}^{\infty} E_{mn} I_{mn} \cos \varphi_n}{2}$$

$$+ \frac{\sum_{n=1}^{\infty} \{E_0 I_{mn} \sin(n\omega t + \theta_n - \varphi_n) + I_0 E_{mn} \sin(n\omega t + \theta_n)\}}{T}$$

$$= 0$$

$$+ \frac{\sum_{\substack{n=1 \\ n \neq k}}^{\infty} \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq n}}^{\infty} E_{mn} I_{mk} \sin(n\omega t + \theta_n) \sin(k\omega t + \theta_k - \varphi_k)}{T}$$

$$= 0$$

$$= E_0 I_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{E_{mn}}{\sqrt{2}} \frac{I_{mn}}{\sqrt{2}} \cos \varphi_n$$

4

$$\frac{1}{T} \int_0^T \sum_{n=1}^{\infty} E_{mn} I_{mn} \sin(n\omega t + \theta_n) \sin(n\omega t + \theta_n - \varphi_n) dt = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{E_{mn} I_{mn} \cos \varphi_n}{2} \text{ の証明}$$

$$\sin(\alpha) \sin(\beta) = -\frac{1}{2} \{ \cos(\alpha + \beta) - \cos(\alpha - \beta) \} \text{ を用いて}$$

$$= -\frac{E_{mn} I_{mn}}{2T} \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^T (\cos(2n\omega t + 2\theta_n - \varphi_n) - \cos(\varphi_n)) dt$$

$$= -\frac{E_{mn} I_{mn}}{2T} \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{2n\omega} \sin(2n\omega t + 2\theta_n - \varphi_n) - \cos(\varphi_n) t \right]_0^T$$

$$= -\frac{E_{mn} I_{mn}}{2T} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2n\omega} \sin(2n\omega T + 2\theta_n - \varphi_n) - \cos(\varphi_n) T - \frac{1}{2n\omega} \sin(2\theta_n - \varphi_n) \right)$$

$$= \frac{1}{2n\omega} \sin(2\theta_n - \varphi_n)$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{E_{mn} I_{mn}}{2} \cos(\varphi_n)$$

5

有効電力

$$P = E_0 I_0 + \sum_{n=1}^{\infty} |E_n| |I_n| \cos \varphi_n$$

$$|E_n| = \frac{E_{mn}}{\sqrt{2}}$$

$$= E_0 I_0 + |E_1| |I_1| \cos \varphi_1 + |E_2| |I_2| \cos \varphi_2 + \dots$$

$$|I_n| = \frac{I_{mn}}{\sqrt{2}}$$

有効電力(平均電力)は周波数が等しい電圧と電流との間の有効電力の総和

皮相電力

$$P_a = |E||I|$$

$$= \sqrt{(E_0^2 + |E_1|^2 + |E_2|^2 + \dots)} \cdot \sqrt{(I_0^2 + |I_1|^2 + |I_2|^2 + \dots)}$$

6

力率

$$\cos \varphi = \frac{\text{有効電力}}{\text{皮相電力}} = \frac{P}{P_a}$$

$$= \frac{E_0 I_0 + |E_1||I_1| \cos \varphi_1 + |E_2||I_2| \cos \varphi_2 + \dots}{\sqrt{(E_0^2 + |E_1|^2 + |E_2|^2 + \dots)} \cdot \sqrt{(I_0^2 + |I_1|^2 + |I_2|^2 + \dots)}}$$

7

[例題31.2]

$$v(t) = 4\sqrt{2} \sin(t - 30^\circ) + 2\sqrt{2} \sin(2t + 30^\circ) + 2\sqrt{2} \sin(3t - 30^\circ) + \sqrt{2} \sin(4t - 60^\circ)$$

$$i(t) = 5\sqrt{2} \sin(t - 30^\circ) + 3\sqrt{2} \sin(2t + 30^\circ) + \sqrt{2} \sin(3t + 30^\circ) + \sqrt{2} \sin(4t + 30^\circ)$$

実効値

$$V = \sqrt{\left(\frac{4\sqrt{2}}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}}\right)^2}$$

$$= \sqrt{16 + 4 + 4 + 1}$$

$$= \sqrt{25} = 5 \text{ [V]}$$

実効値

$$I = \sqrt{\left(\frac{5\sqrt{2}}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}}\right)^2}$$

$$= \sqrt{25 + 9 + 1 + 1}$$

$$= \sqrt{36} = 6 \text{ [A]}$$

8

$$v(t) = 4\sqrt{2} \sin(t - 30^\circ) + 2\sqrt{2} \sin(2t + 30^\circ) + 2\sqrt{2} \sin(3t - 30^\circ) + \sqrt{2} \sin(4t - 60^\circ)$$

$$i(t) = 5\sqrt{2} \sin(t - 30^\circ) + 3\sqrt{2} \sin(2t + 30^\circ) + \sqrt{2} \sin(3t + 30^\circ) + \sqrt{2} \sin(4t + 30^\circ)$$

有効電力

$$P = 4 \times 5 \cos(-30^\circ - (-30^\circ)) + 2 \times 3 \cos(30^\circ - (30^\circ))$$

$$+ 2 \times 1 \cos(-30^\circ - (30^\circ)) + 1 \times 1 \cos(-60^\circ - (30^\circ))$$

$$= 4 \times 5 \cos(0^\circ) + 2 \times 3 \cos(0^\circ) + 2 \times 1 \cos(-60^\circ) + 1 \times 1 \cos(-90^\circ)$$

$$= 4 \times 5 \cos(0^\circ) + 2 \times 3 \cos(0^\circ) + 2 \times 1 \cos(60^\circ) + 1 \times 1 \cos(90^\circ)$$

$$= 4 \times 5 + 2 \times 3 + 2 \times 1 \times \frac{1}{2} + 1 \times 1 \times 0$$

$$= 20 + 6 + 1$$

$$= 27 \text{ [W]}$$

$\cos(-\theta) = \cos(\theta)$

力率

$$\cos \varphi = \frac{P}{V \cdot I} = \frac{27}{5 \times 6} = 0.9$$

9

第 24 章 : 非正弦波交流

24.6 ひずみ波交流電力

キーワード : ひずみ波交流電力

学習目標 : ひずみ波の交流電力を求めることができる。

10